



DAY-5


#100DAYSRTL

“**Aim**”:- To Design the 4 bit ripple carry adder using Verilog


“**Verilog Code**”:-

```
1 module FA(  
2     input a,b,cin,  
3     output C,S  
4 );  
5     assign {C,S}=a+b+cin;  
6 endmodule  
7 module RCA(  
8     input [3:0] A,B,  
9     input Cin,  
10    output [4:0] result  
11 );  
12     wire carry;  
13     wire [3:0]sum;  
14     wire carry1,carry2,carry3,carry4;  
15     FA FA1(A[0],B[0],Cin,carry1,sum[0]);  
16     FA FA2(A[1],B[1],carry1,carry2,sum[1]);  
17     FA FA3(A[2],B[2],carry2,carry3,sum[2]);  
18     FA FA4(A[3],B[3],carry3,carry,sum[3]);  
19  
20     assign result={carry,sum};  
21 endmodule
```

“**Schematics**”:-

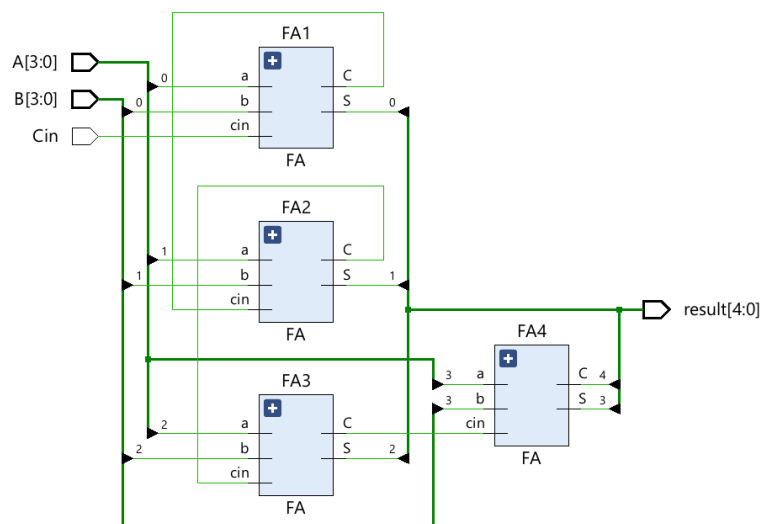

“Waveforms”:-

 

“Console Results”:-

```
:  
: A=1001,B=0010,Cin=1,result=01100  
: A=1101,B=0110,Cin=0,result=10011  
: A=0111,B=1110,Cin=1,result=10110  
: A=1111,B=1111,Cin=1,result=11111  
: A=1011,B=0010,Cin=0,result=01101
```